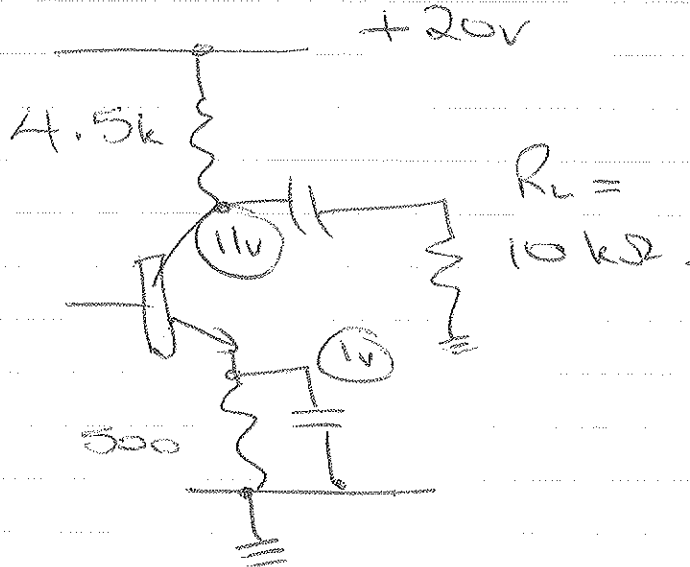


ENEL434 Electronics II

12 March

Efficiencies of CE amps.



$$I_C = 2mA$$

When there is NO signal

$$P_{\text{power used}} = 20 \times 2 \times 10^{-3} = 40mW$$

How is this comprised?

$$P_{\text{in } R_C} = I_C^2 R = 18mW$$

$$P_{\text{in } R_E} = I_C^2 R = 2mW$$

$$P_{\text{in BJT}} = < V_{CE} \cdot I_C >$$

$$= 10 \times 2 \times 10^{-3} = 20mW$$

Now with a signal present


$$\text{Let } v_o(t) = 5 \cos 2\pi f_o t.$$

$$\therefore v_o(t) = 11 + 5 \cos 2\pi f_o t.$$


$$V_e(t) = V_E = 1 \text{ V (i.e. constant)}$$

$$V_{CE} = 10 + 5 \cos 2\pi f_o t.$$

Find currents at peak ⁺ output voltage

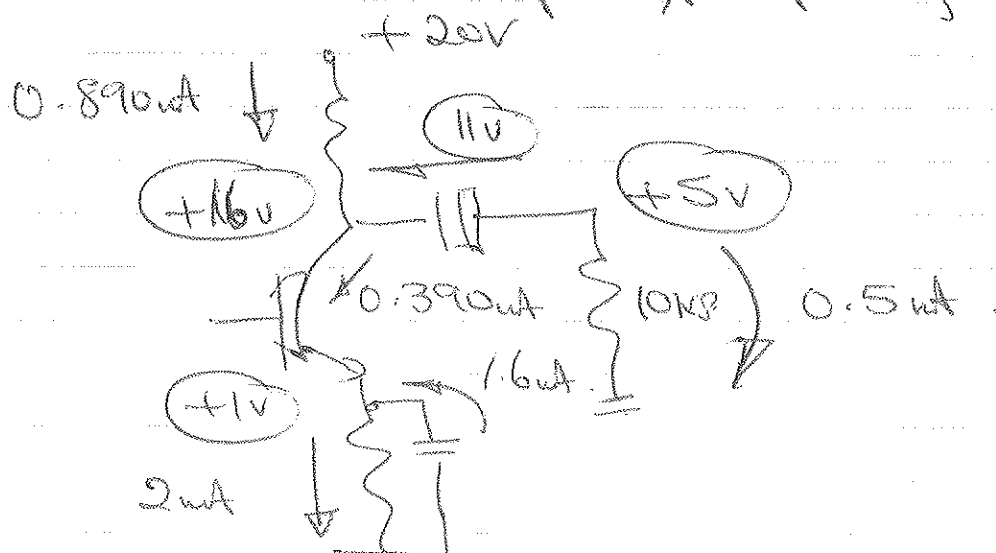

Find currents at peak -ve output voltage

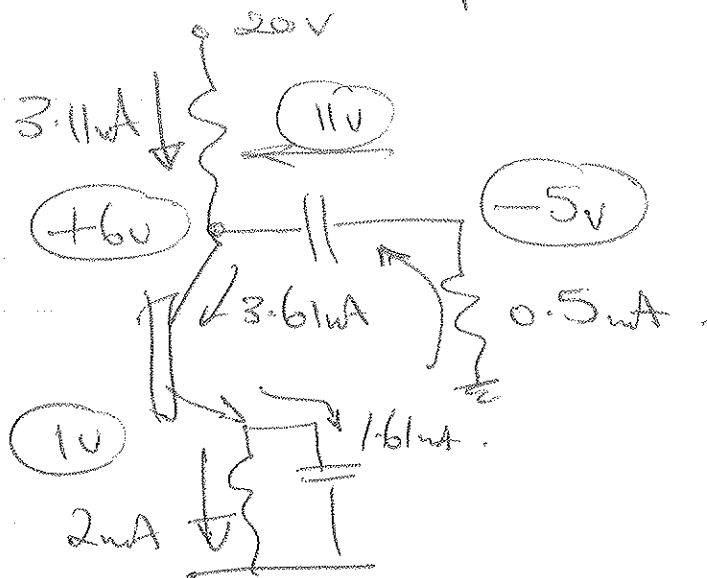

3

$$\therefore v_c(t) = (2 - 1.61 \cos 2\pi f t) \times 10^{-3} \text{ amp.}$$

$$i_{R_c} = (2 - 1.1 \cos 2\pi f t) \times 10^{-3} \text{ amps.}$$

$$\begin{aligned} \text{Power in } R_L &= \langle (5 \cos 2\pi f t)^2 \rangle / R_L \\ &= 1.25 \text{ mW.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Power in } R_c &= \langle (2 - 1.1 \cos 2\pi f t)^2 \times 10^{-6} \rangle \\ &\quad \times 4.5 \times 10^3 \\ &= 20.77 \text{ mW.} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \text{Power in BJT} &= \langle v_{CE}(t) \cdot i_c(t) \rangle \\ &= \langle (10 + 5 \cos 2\pi f t)(2 - 1.61 \cos 2\pi f t) \rangle \\ &= (20 - \frac{8.05}{2}) \times 10^{-3} \\ &= 15.98 \text{ mW} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Total Power used} &= \text{Power in } R_c + \text{Power in } R_c + \text{Power in BJT} + \text{Power in } R_L \\ &= 20.77 + 2 + 15.98 + 1.25 \text{ mW} \\ &= 41.25 \text{ mW.} \end{aligned}$$

$$\therefore \eta = \frac{1.25}{41.25} \times 100 = 3.02\% !!$$

(4)

Transformer Coupled Load

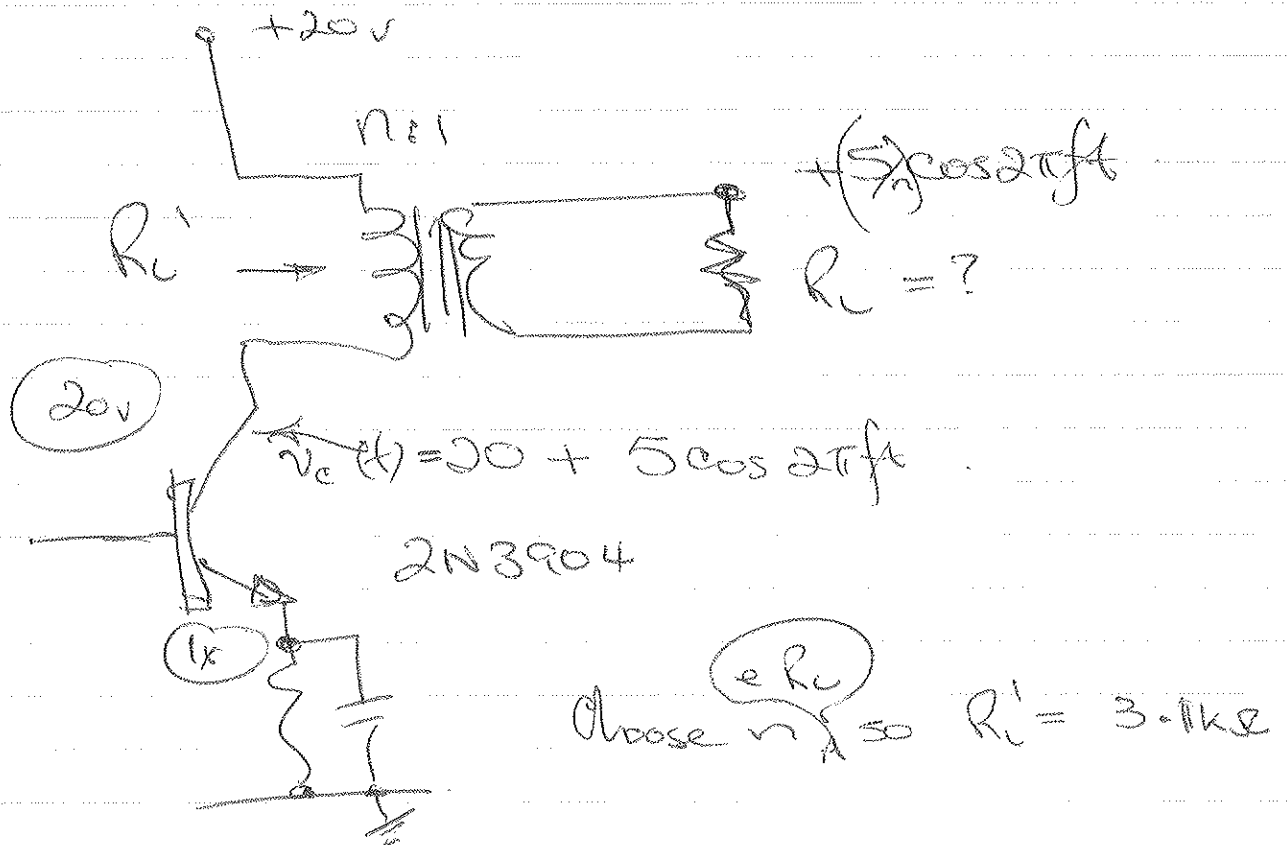

$$v_{CE}(t) = 19 + 5\cos 2\pi ft$$

$$i_C(t) = ?$$

$$\text{Power in } R_E = 1 \times 2A = 2mW$$

$$\text{Power in } R_L = ?$$

$$\text{Power in BJT} = \langle v_{CE}(t) \cdot i_C(t) \rangle$$

$$\text{Total Power} = P_{R_E} + P_{R_L} + P_{BJT}$$

$$\eta = P_{R_L} / \text{Total } P \times 100\% = ?$$